

Nei mezzi agricoli o di movimento terra (specie se con diversi anni di vita) spesso nel montare un nuovo motorino di avviamento possiamo rilevare che lo stesso giri piano o che non abbia la forza sufficiente per l'avviamento

Un avviamento lento può essere causato da una piccola quantità di resistenza in più nel circuito. Ciò può venire dalle connessioni sporche o dai cavi difettosi o rotti.

Il nostro consiglio è quello di rifare il collegamento del cavo negativo (massa) e applicare un relè al cavo positivo come da schema:

